

# Circuits et architectures logiques

## Electronique numérique

Vendredi 18 janvier 2019 – 8h30-10h – durée 1h30 – Matthieu Denoual  
Aucun document autorisé

<b>Nom :</b>	
<b>Prénom :</b>	<b>CORRIGÉ</b>
<b>N° de place :</b>	

**Consignes**

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.  
Les réponses seront données sur ces feuilles à l'intérieur des espaces prévus à cet usage.

### Partie 1 : Numération et codage [7]

**Exercice 1.1 [4]** Complétez le tableau ci-dessous

Base 2 (12 bits)*	Base 10 **	Erreur de représentation
00001100.0110	12,35	$10,375 - 0,375 = 0,025$ $< \frac{q}{2} = 0,03125$
0000 0101 . 1010 1111 1010 . 0101 + 1111 1010 . 0110	-5,60	$10,6 - 0,625 = 0,025 < \frac{q}{2}$
0000 0001 0101	1,31	0,0025
1111 0111 1010	$-16 + 4 + 2 + 1 + 0,5 + 0,125$ $-8,37$	0,005

\* les nombres binaires seront représentés en complément à deux sur 12 bits et les valeurs non entières en virgule fixe Q<sub>8,4</sub>. (Rappel représentation Q<sub>m,k</sub> sur N bits: b<sub>m+k-1</sub>b<sub>m+k-2</sub>...b<sub>k</sub>b<sub>k-1</sub>...b<sub>2</sub>b<sub>1</sub>b<sub>0</sub>; N=m+k)

\*\* les nombres non entiers en base 10 seront représentés avec 2 chiffres significatifs derrière la virgule.

**Exercice 1.2 [3]**

Codez les valeurs suivantes sur 32 bits virgule flottante selon la norme IEEE 754 rappelée en bas de page.

A = -0,75 =  $-1,5 \cdot 2^{-1}$     S=1    E-127 = -1 ⇒ E=126

$\begin{matrix} 0,5 \\ 1,2 \\ \hline 1,0 \end{matrix}$ 
       S e<sub>7</sub>    e<sub>0</sub> b<sub>22</sub> b<sub>4</sub> b<sub>0</sub>  
 1 0111110 1 000000000000000000000000

B = 192 =  $1,5 \cdot 2^7$     S=0    E-127 = 7 ⇒ E=134

S e<sub>7</sub>    e<sub>0</sub> b<sub>22</sub> b<sub>0</sub>  
 0 10000110 100000000000000000000000

Rappel : représentation selon la norme IEEE 754. La valeur X est représentée suivant la forme :  $X = (-1)^S \cdot 2^{E-127} \cdot 1, F$

X s'écrit alors en binaire virgule flottante :  $\underbrace{e_7 e_6 \dots e_1 e_0}_{\text{signe}} \underbrace{f_{22} f_{21} \dots f_2 f_1 f_0}_F$  ; E et F sont codés en binaire non signé.

## Partie 2 : Convertisseur code binaire → code Gray [/7]

### Exercice 2 [/7]

L'objectif de cet exercice est la synthèse d'un transcodeur du code binaire classique vers le code Gray. Le code Gray est rappelé dans la table ci-dessous.

	Code binaire $b_3 b_2 b_1 b_0$	Code Gray $g_3 g_2 g_1 g_0$
0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 1
3	0 0 1 1	0 0 1 0
4	0 1 0 0	0 1 1 0
5	0 1 0 1	0 1 1 1
6	0 1 1 0	0 1 0 1
7	0 1 1 1	0 1 0 0
8	1 0 0 0	1 1 0 0
9	1 0 0 1	1 1 0 1
10	1 0 1 0	1 1 1 1
11	1 0 1 1	1 1 1 0
12	1 1 0 0	1 0 1 0
13	1 1 0 1	1 0 1 1
14	1 1 1 0	1 0 0 1
15	1 1 1 1	1 0 0 0

Question 2.1 [/0.5]

Le code Gray est-il pondéré ?

*non*

Question 2.2 [/0.5]

Le code Gray est-il cyclique ?

*oui*

Question 2.3 [/0.5]


Le code Gray est-il continu ?

*oui*

 Question 2.4 [5.5]

L'objectif est de synthétiser un transcodeur code binaire vers code Gray. La synthèse conduira aux expressions des équations logiques pour une implémentation avec uniquement des portes NAND. Il n'est pas nécessaire de dessiner des schémas avec des portes logiques.

Schématiser le transcodeur en identifiant ses entrées et ses sorties :



Utilisez les tables de Karnaugh ci-après pour réduire les expressions logiques donnant les sorties en fonction des entrées. Ecrivez sous chaque table l'expression logique réduite ainsi que l'expression mise en forme pour une implémentation uniquement avec des portes NAND.

$g_3$

$b_3 b_2$	$b_1 b_0$			
	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0
1 1	1	1	1	1
1 0	1	1	1	1

$$g_3 = b_3$$

$$\bar{g}_3 = \bar{b}_3$$

$$b_3 - [0] - [0] - [0] - [0] - g_3$$

$g_2$

$b_3 b_2$	$b_1 b_0$			
	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	0	0	0
0 1	1	1	1	1
1 1	0	0	0	0
1 0	1	1	1	1

$$g_2 = \bar{b}_3 b_2 + b_3 \bar{b}_2$$

$$\bar{g}_2 = \bar{b}_3 \cdot b_2 + b_3 \bar{b}_2$$

$g_1$

$b_3 b_2$	$b_1 b_0$			
	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	0	1	1
0 1	1	1	0	0
1 1	1	1	0	0
1 0	0	0	1	1

$$g_1 = b_2 \bar{b}_1 + \bar{b}_2 b_1$$

$$g_1 = \overline{b_2 \bar{b}_1} \cdot \overline{\bar{b}_2 b_1}$$

$g_0$

$b_3 b_2$	$b_1 b_0$			
	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	1	0	1
0 1	0	1	0	1
1 1	0	1	0	1
1 0	0	1	0	1

$$g_0 = b_1 b_0 + \bar{b}_1 \bar{b}_0$$

$$g_0 = \overline{\bar{b}_1 b_0} \cdot \overline{b_1 \bar{b}_0}$$

## Partie 3 : Synthèse logique séquentielle

### Exercice 3 [/6]

La méthodologie de conception de machine à états finis, *Finite State Machine* en anglais, s'applique aux systèmes séquentiels électroniques mais également à la programmation informatique dans le cas de la programmation objet par exemple.

L'objectif de cet exercice est la synthèse d'une machine à états finis de type Moore implémentant le diagramme d'état décrit dans la figure 1.

**Remarque :** veillez à expliquer votre démarche et à présenter vos résultats intermédiaires.

 


Figure 1: diagramme d'états de l'évolution de Mario

(c : champignon, p : plume, f : fleur de feu / s :saut, b : boule de feu, v : vole)

Question 3.1 : A partir du diagramme d'états, identifiez les nombres d'états, d'entrées et de sorties.


4 états → registre d'état à 2 bascules

3 entrées : c, f et p

3 sorties : s, b et v

état	$Q_1, Q_0$
M	0 0
S	0 1
C	1 0
F	1 1

Super  
Cape  
Fire

 

Question 3.2 : Synthétisez la machine d'états correspondant à ce diagramme d'états. La synthèse ira jusqu'aux expressions logiques, il n'est pas nécessaire de dessiner les schémas à base de portes logiques. Réponses sur la page suivante, page 5.

On ne peut pas avoir plusieurs entrées actives en même temps (c, p, f). Dans le table on reste à l'état présent pour ces combinaisons.

Table d'évolution des états

entrées c p f		état présent Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>			sorties état suivant D <sub>1</sub> D <sub>0</sub>	
1	0	0	0	M	S	0 1
0	1	0	0	M	<del>S</del>	1 0
0	0	1	0	M	F	1 1
autres cas		0	0	M	M	0 0
0	1	0	1	S	C	1 0
0	0	1	1	S	F	1 1
autres cas		0	1	S	S	0 1
0	0	1	0	C	F	1 1
autres cas		1	0	C	C	1 0
0	1	0	1	F	C	1 0
autres cas		1	1	F	F	1 1

Table de décodage des sorties

état	entrées présent Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>		sorties s b v		
	M	0	0	1	0
S	0	1	1	0	0
C	1	0	0	0	1
F	1	1	1	1	0

$$s = \bar{Q}_1 + \bar{Q}_0$$

$$b = Q_1 \cdot Q_0$$

$$v = Q_1 \cdot \bar{Q}_0$$

$D_1, D_0$

c p f	$Q_1, Q_0$			
	00	01	11	10
000	00	01	11	10
001	11	11	11	11
011	00	01	11	10
010	10	10	10	10
110	00	01	11	10
111	00	01	11	10
101	00	01	11	10
100	01	01	11	10

$D_1$

0	0	1	1
1 <sup>x</sup>	1	1	1
0	0	1	1
1 <sup>x</sup>	1	1	1
0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	1

$$D_1 = Q_1 + \bar{c}\bar{p}f + \bar{c}p\bar{f}$$

$D_0$

0	1	1	0
1	1	1	1 <sup>x</sup>
0	1	1	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0

$$D_0 = \bar{c}\bar{p}f + c\bar{p}\bar{f}a_1 + ca_0 + \bar{p}a_0 + fa_0$$

## Partie 4 : Optionnel, partie bonus [+5]

### Exercice 4 [/5] Optionnel, point de bonus [+5]

L'objectif est la synthèse d'un transcodeur code binaire vers code Gray en suivant une approche modulaire.

Le passage d'une représentation binaire B à une représentation en code Gray G peut se faire suivant :  $G = (B \oplus 2 \cdot B) / 2$ .

Avec «  $\oplus$  » une addition bit à bit modulo 2. «  $2 \cdot$  » représente un décalage à gauche et «  $/2$  » un décalage à droite.

Par exemple pour la valeur décimale 14 représentée par 1110 en binaire :

$$\begin{array}{r}
 14 \text{ en binaire} \rightarrow 1110 \\
 \text{décalage à gauche} \rightarrow 1110 \\
 \hline
 \text{addition bit à bit modulo 2} \rightarrow 10010 \\
 \text{décalage à droite} \rightarrow 1001 \\
 \qquad \qquad \qquad \uparrow \\
 \qquad \qquad \qquad 14 \text{ en code Gray}
 \end{array}$$

#### Question 4.1 [/1] [+1]


Vérifiez le principe de passage de la représentation binaire au code Gray avec les valeurs décimales 2 et 11.

$$\begin{array}{r}
 0010 \\
 0010 \\
 \hline
 00110 \\
 \rightarrow 0011 \text{ code 2} \\
 \qquad \qquad \qquad \text{en Gray}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1011 \\
 1011 \\
 \hline
 11101 \\
 \rightarrow 1110 \text{ code de 11} \\
 \qquad \qquad \qquad \text{en Gray}
 \end{array}$$
 
#### Question 4.2 [/4] [+4]

Proposez une structure pour un transcodeur modulaire délivrant le code Gray sur N bits d'un nombre représenté en binaire sur N bits.

$\oplus$  addition modulo 2 correspond au ou-exclusif. =1



pour un code sur N bits on fait le ou-exclusif bit à bit du code binaire et du code binaire décalé d'un bit à gauche.

↳ le bit de poids fort est conservé tel quel.

Remarque : veillez à expliquer votre démarche.