 


INITIATION AU LANGAGE VHDL

Ahmed AOUCHAR

```
Begin  
Process(clk)  
Begin  
If rising-edge(clk)  
Then  
C <= c + 1;  
End if;  
End process;
```



L'École des INGÉNIEURS Scientifiques



1. INTRODUCTION


1.1. PRÉSENTATION

- ✗ VHDL sont les initiales de « VHSIC Hardware Description Language »
- ✗ Il a été développé en 1981 par le département de défense américaine pour décrire du « hardware »
- ✗ Il a été standardisé en 1987 par l'IEEE et mis à jour régulièrement
- ✗ VHDL a été d'abord adopté pour la simulation ensuite la synthèse logique
- ✗ C'est un langage typé comme le C, il faut déclarer le type de chaque signal manipulé
- ✗ La syntaxe ressemble à celle du C mais il ne faut pas tomber dans le piège, il faut toujours avoir à l'esprit que l'on décrit du matériel « hardware »

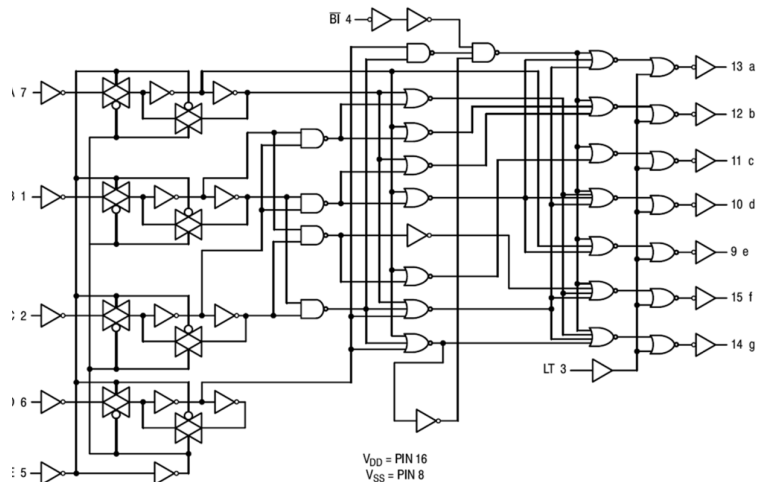1.2. LA SYNTHÈSE LOGIQUE

- ✗ L'art de passer du code à des portes logiques :


```
architecture Behavioral of hex_7seg is
begin
  with hex select
    seg <=
    -----
    --   seg           hex
    -----
    "1000000" when "0000" ,
    "1111001" when "0001" ,
    "0100100" when "0010" ,
    "0110000" when "0011" ,
    "0011001" when "0100" ,
    "0010010" when "0101" ,
    "0000010" when "0110" ,
    "1111000" when "0111" ,
    "0000000" when "1000" ,
    "0010000" when "1001" ,
    "0001000" when "1010" ,
    "0000011" when "1011" ,
    "1000110" when "1100" ,
    "0100001" when "1101" ,
    "0000110" when "1110" ,
    "0001110" when others;
end Behavioral;
```






2. RÈGLES D'ÉCRITURE

2.1. STRUCTURE D'UN PROGRAMME VHDL

 

- × L'entité décrit la façade du module « circuit » : une vue externe
- × L'architecture détaille le fonctionnement interne : c'est la partie la plus délicate à coder

2.2. L'ENTITÉ

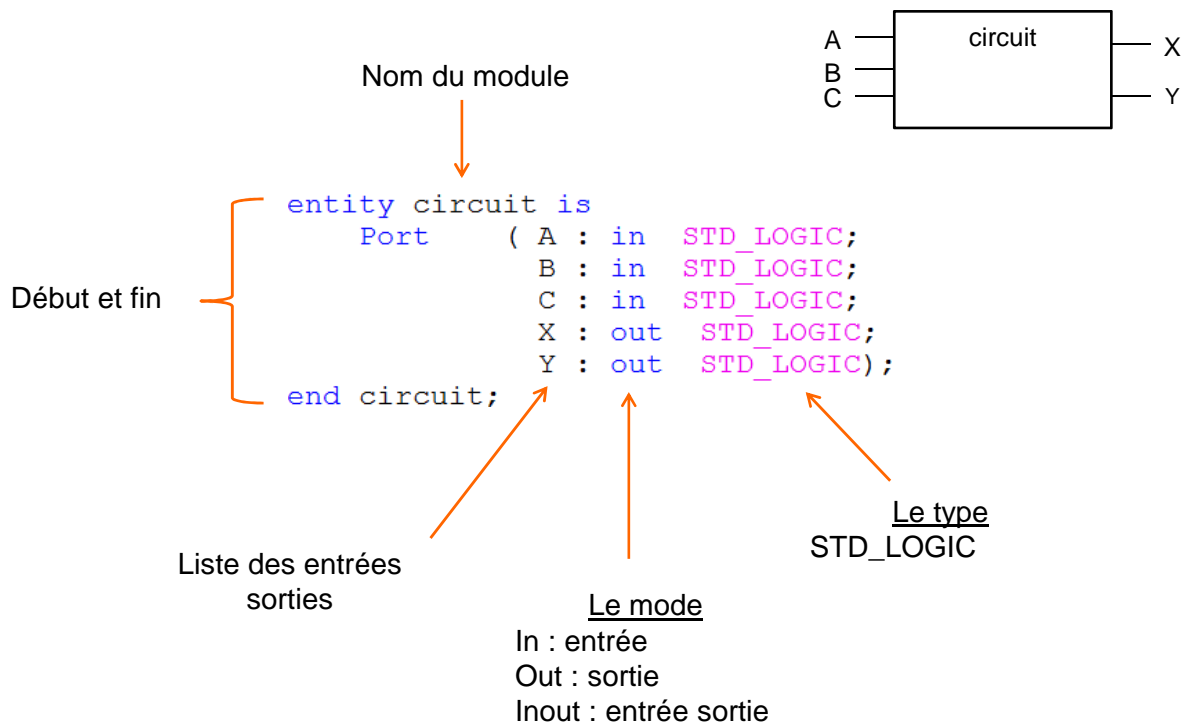

7


2.3. LE TYPE « STD_LOGIC »

✗ Désigne un signal logique qui peut prendre les valeurs suivantes :

'0'	0V	—————	Y
'1'	+Vdd	—————	Y
'X' : inconnu	?	—————	Y
'Z' : haute impédance	0/Vdd	————— /	Y
'H' : rappel à Vdd	0/Vdd	————— Vdd	Y
'L' : rappel à 0V	0/Vdd	————— 0V	Y
'-' : quelconque	0/Vdd	—————	Y


8

2.4. L'ARCHITECTURE

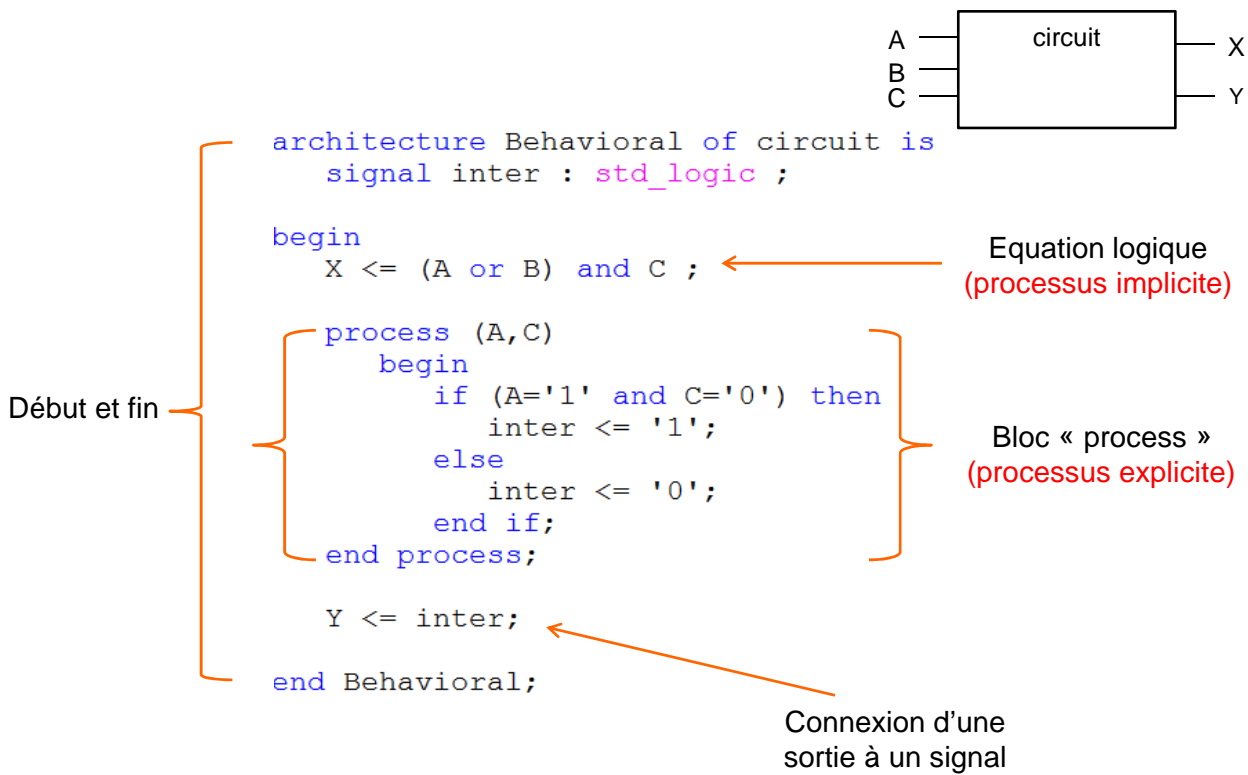

9

L'ARCHITECTURE (2)

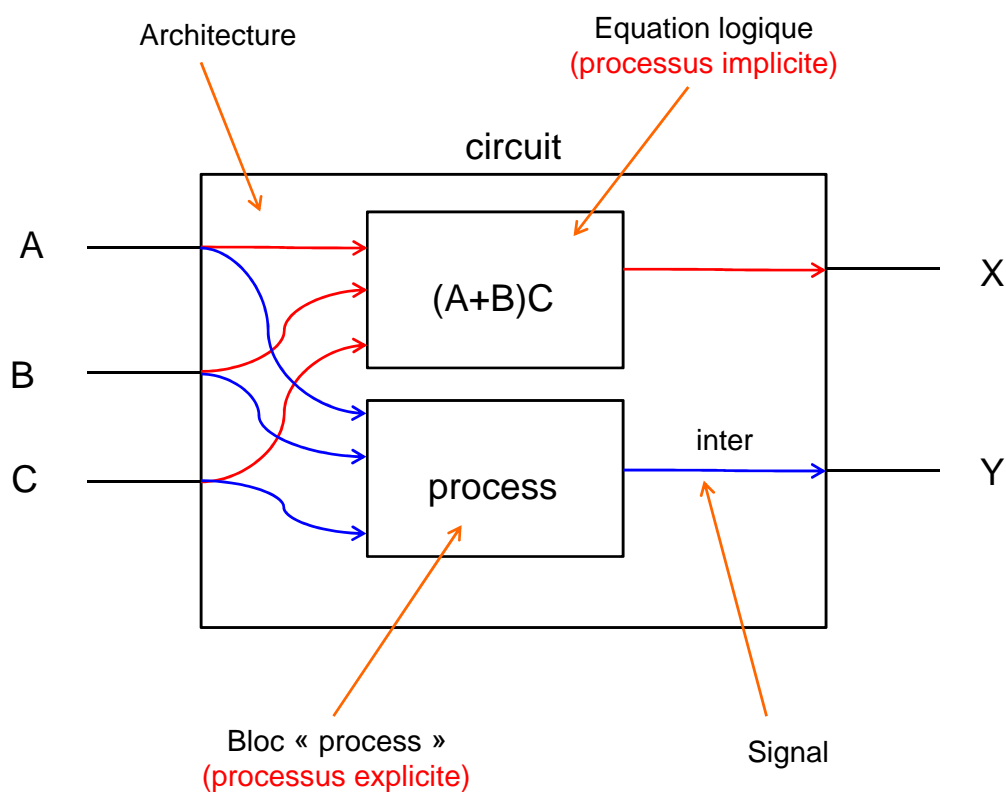

10

2.5. SYNTAXE

- × Les commentaires commencent après un double tiret (--) et se terminent à la fin de la ligne

```
-- commentaire
```

- × Le signe d'affectation d'un signal est la flèche vers la gauche (<=)

```
X <= (A or B) and C ;
```

- × Le signe d'affectation d'une valeur initiale est (:=)

```
signal inter : std_logic := '0';
```

- × Pas de distinction entre les majuscules et les minuscules

```
inter ≡ INter ≡ inTER
```

- × Le séparateur d'instructions est point virgule (;)

11

2.6. TYPES DE DONNÉES

- × Le type le plus utilisé pour la synthèse logique est « std_logic » qui est défini dans la librairie « IEEE.STD_LOGIC_1164 »

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

- × Un bit est équivalent à un caractère en C, sa valeur est donnée entre quotes

```
inter <= '0';
```

- × Un bus (plusieurs bits) est équivalent à une chaîne de caractères, sa valeur est donnée en guillemets


```
signal un_sig : std_logic_vector (3 downto 0);  
un_sig <= "1001";
```

La même chose en hexa : un_sig <= x"9";

12

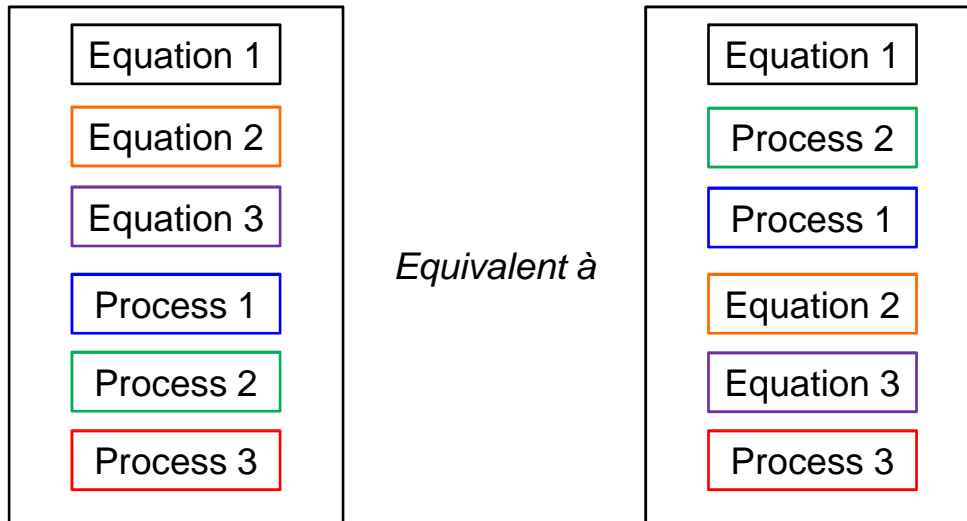2.7. LE PARALLÉLISME

- ✗ Une architecture peut comporter plusieurs opérations logiques et plusieurs processus : tout s'exécute en parallèle, sans priorité
- ✗ L'ordre d'apparition dans le code n'a pas d'incidence sur le résultat



13

2.8. LES OPÉRATEURS

Type	Opérateur	Signification
Logique	NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR	
	NOT	Négation, inversion
Arithmétique	+, -, *, / , mod	Add, sous, mult , div , modulo
Rotation	rol , ror , srl , sll	Rotate Shift Logical
Comparaison relative	< , <= , > , >=	
Comparaison d'égalité	= , /=	Egal, différent

14

2.9. SYNTAXE À L'EXTÉRIEUR DU PROCESS

- × Affectation inconditionnelle

```
Y <= A or B ;
```

- × Affectation inconditionnelle

```
Y <= '1' when (SEL = "101") else '0' ;
```

- × Affectation sélective

```
with SEL select  
  Y <= A when "00",  
  B when "01",  
  C when "10",  
  D when others;
```

15

2.10. SYNTAXE DANS LE PROCESS

- × Affectation inconditionnelle

```
Y <= A or B ;
```

- × Affectation inconditionnelle

```
if (SEL = "101") then  
  Y <= '1';  
else  
  Y <= '0';  
end if;
```

- × Affectation sélective

```
case sel is  
  when "00" => y <= '1';  
  when "01" => y <= '0';  
  when "10" => y <= '0';  
  when others => y <= '1';  
end case;
```

16



3. EXEMPLES COMBINATOIRES

3.1. PORTES LOGIQUES

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$$

begin

Y <=

end Behavioral;

	C	A	B	O
I2	0	0	0	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Table de vérité



 


Table de Karnaugh

 

Résultat après synthèse

3.2. MULTIPLEXEUR À 2 ENTRÉES

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mux2 is
    Port ( d0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          d1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          sel : in  STD_LOGIC;
          y  : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end mux2;


architecture Behavioral of mux2 is

begin

end Behavioral;
```

19

3.3. MULTIPLEXEUR À PLUSIEURS ENTRÉES

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mux2 is
    Port ( d0 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          d1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          d2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          d3 : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          sel : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
          y  : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end mux2;


architecture Behavioral of mux2 is

begin

end Behavioral;
```

20

3.4. ADDITIONNEUR COMPLET

 

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity add is
    Port ( a : in  STD_LOGIC;
          b : in  STD_LOGIC;
          cin : in  STD_LOGIC;
          s : out  STD_LOGIC;
          cout : out  STD_LOGIC);
end add;

architecture Behavioral of add is


    signal p, g : std_logic;

begin

end Behavioral;
    
```

 3.5. DÉCODEUR HEXA VERS 7 SEGMENTS

```
LED: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
```




```

with HEX SElect
LED<= "1111001" when "0001",  --1
      "0100100" when "0010",  --2
      "0110000" when "0011",  --3
      "0011001" when "0100",  --4
      "0010010" when "0101",  --5
      "0000010" when "0110",  --6
      "1111000" when "0111",  --7
      "0000000" when "1000",  --8
      when "1001",  --9
      when "1010",  --A
      when "1011",  --b
      when "1100",  --C
      when "1101",  --d
      when "1110",  --E
      when "1111",  --F
      when others;  --0
    
```

Attention !
Afficheur à anodes communes

0 : segment allumé
1 : segment éteint

3.6. ASSOCIATION DE MODULES (SCHÉMA)

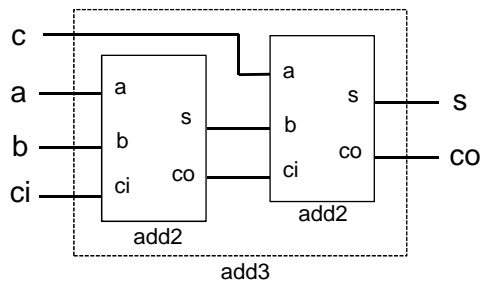

architecture Behavioral of add3 is


```
signal s_sig, co_sig : std_logic;  
COMPONENT add2  
PORT(  
  a : IN std_logic;  
  b : IN std_logic;  
  cin : IN std_logic;  
  s : OUT std_logic;  
  co : OUT std_logic  
);  
END COMPONENT;
```

```
begin  
  Inst_1: add2 PORT MAP(  
    a => a,  
    b => b,  
    cin => c,  
    s => s_sig,  
    co => co_sig  
  );  
  
  Inst_2: add2 PORT MAP(  
    a =>  
    b =>  
    cin =>  
    s =>  
    co =>  
  );  
  
end Behavioral;
```




4. EXEMPLES SÉQUENTIELS

4.1. BASCULE D AVEC RESET/VALIDATION

 

```
process (clk)
begin
    if rising_edge (clk) then

end if;
end process;
```

 


```
process (clk)
begin
    if rising edge (clk) then

end if;
end process;
```


25

4.2. BASCULE T (TOGGLE)

 

```
process (clk)
begin
    if rising_edge (clk) then

end if;
end process;
```

 


```
process (clk)
begin
    if rising_edge (clk) then

end if;
end process;
```

26

4.3. REGISTRE À DÉCALAGE

 

```
entity shift_registers_1 is
    port(CLK, SI : in std_logic;
         SO : out std_logic);
end shift_registers_1;

architecture archi of shift_registers_1 is
    signal tmp: std_logic_vector(7 downto 0);
begin

    process (CLK)
    begin
        if rising_edge (clk) then

            end if;
        end process;

        SO <= tmp(7);
    end archi;
```

27

4.4. COMPTEUR BINAIRE AVEC RESET

```
entity counters_1 is
    port(CLK, CLR : in std_logic;
         Q : out std_logic_vector(3 downto 0));
end counters_1;

architecture archi of counters_1 is
    signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process (CLK)
    begin

        end process;

        Q <= tmp;
    end archi;
```

28

4.5. COMPTEUR BCD AVEC RESET

```
entity counters_1 is
    port(CLK, CLR : in std_logic;
          Q : out std_logic_vector(3 downto 0));
end counters_1;

architecture archi of counters_1 is
    signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process (CLK)
    begin
        if rising_edge (clk) then


            end if;
        end process;

        Q <= tmp;
    end archi;
```



5. SIMULATEUR (TESTBENCH)

5.1. PRINCIPE D'UN BANC DE TEST

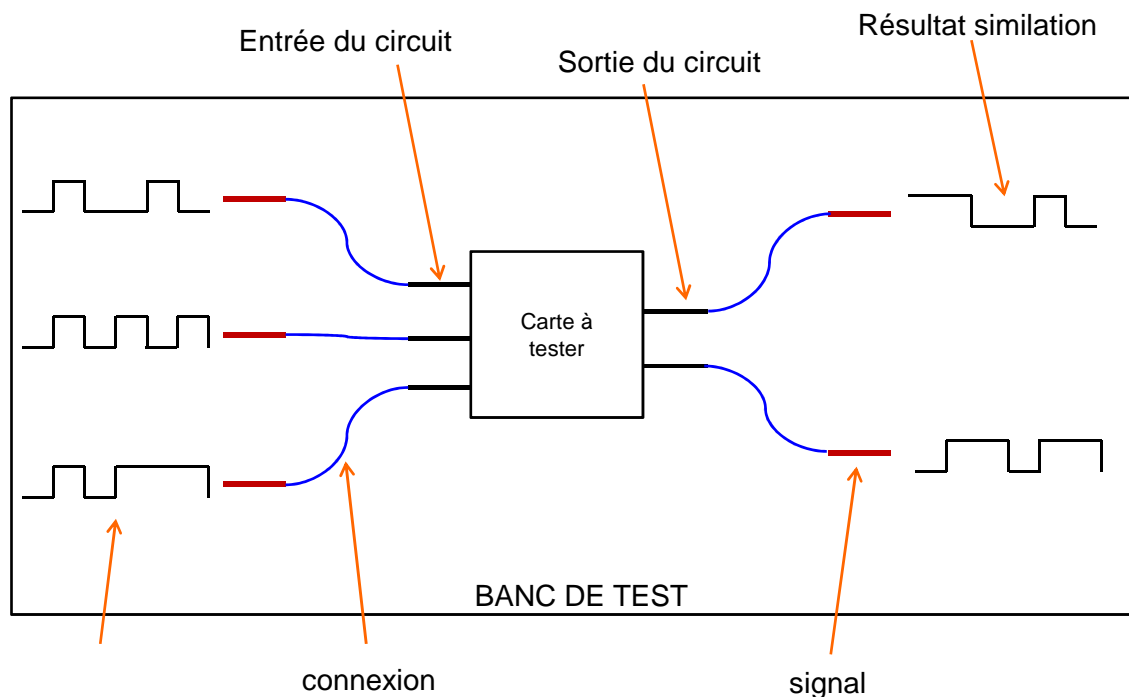

31

5.2. CIRCUIT COMBINATOIRE À TESTER

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity additionneur1 is
  Port ( a : in std_logic;
        b : in std_logic;
        retenue_e : in std_logic;
        somme : out std_logic;
        retenue_s : out std_logic);
end additionneur1;

architecture Behavioral of additionneur1 is

begin
  somme <= a xor b xor retenue_e;
  retenue_s <= (a and b) or
    (a and retenue_e) or (b and retenue_e);

end Behavioral;
```

- ✗ Nous avons affaire à un circuit combinatoire à 3 entrées et 2 sorties, il s'agit d'un additionneur complet.

32

5.3. TESTBENCH : DÉCLARATIONS

```
ENTITY additionneur1_testeur_vhd_tb IS
END additionneur1_testeur_vhd_tb;

ARCHITECTURE behavior OF additionneur1_testeur_vhd_tb IS

    COMPONENT additionneur1
    PORT (
        a : IN std_logic;
        b : IN std_logic;
        retenue_e : IN std_logic;
        somme : OUT std_logic;
        retenue_s : OUT std_logic
    );
    END COMPONENT;

    SIGNAL a : std_logic;
    SIGNAL b : std_logic;
    SIGNAL retenue_e : std_logic;
    SIGNAL somme : std_logic;
    SIGNAL retenue_s : std_logic;

BEGIN
```

- ✘ En début de programme, on déclare le composant à tester ainsi que les différents signaux qui vont servir à connecter le composant.

33

5.4. TESTBENCH : SIMULATION

```
BEGIN

    uut: additionneur1 PORT MAP(
        a => a,
        b => b,
        retenue_e => retenue_e,
        somme => somme,
        retenue_s => retenue_s
    );

    tb : PROCESS
    BEGIN
        a<='0'; b<='0'; retenue_e<='0';
        wait for 100 ns;
        a<='1';
        wait for 100 ns;
        b<='1';
        wait for 200 ns;
        retenue_e<='1';
        wait for 100 ns;
        a<='0'; b<='0';
    END PROCESS;

END;
```

- ✘ La fin du programme sert à connecter le composant et lui imposer des « stimuli » en entrée pour savoir comment il réagit.

34