

# Chapitre 4

# Systemes de liaison à la terre




# LA PRISE DE TERRE


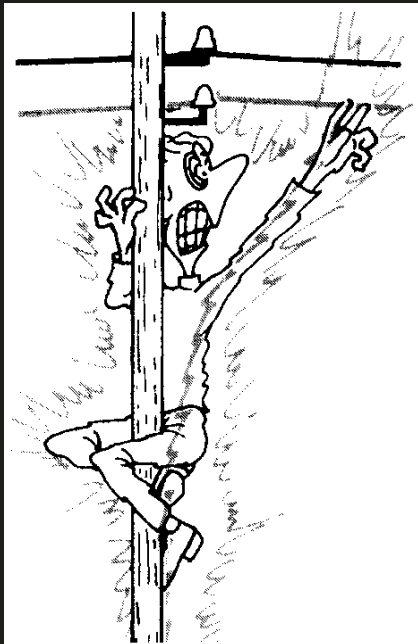
## Contact direct et indirect


Le danger électrique est fourbe : on ne le voit pas, on ne l'entend pas, ...  
On recense deux types de contact dangereux avec les circuits électriques.



**Contact direct :**  
contact d'une personne avec une partie active\*  
d'un circuit électrique (illustration de gauche).

**Contact indirect :**  
contact d'une personne avec une masse mise  
sous tension accidentellement à la suite d'un  
défaut d'isolement (illustration de droite).

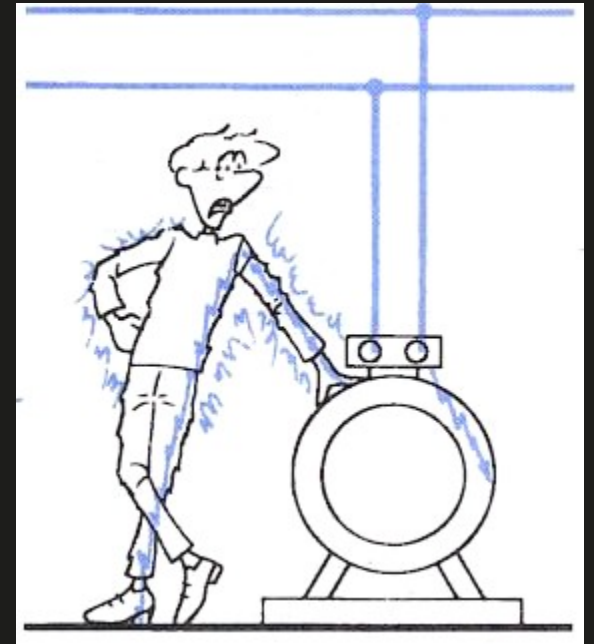
**\*Conducteur actif :**  
conducteur sous tension en fonctionnement  
normal (ligne nue, jeu de barres, ...)






Principales normes : CEI 364 (internationale) et NF C 15-100 (française)

Recommandations pour prévenir le **contact direct** :

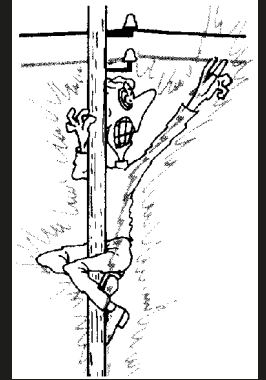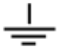- Éloignement ou isolation
- Très Basse Tension (TBT, classe III)



Norme NF EN 61140

Classe	Symbole	Description
0		Isolation simple Interdit en Europe
1		Liaison à la terre pour les parties métalliques
2		Double isolation sans terre
3		Isolation Classe 2 + alimentation par transformateur TBT

Appareils possédant une fiche de terre (alim PC, machine à laver, radiateur, ...)

Appareils sans fiche de terre (chargeur téléphone, lampe, tout plastique, ...)


Outillages et appareils portatifs ou en zone humide (éclairage et prise rasoir en SdB). Max 50 V

Principales normes : CEI 364 (internationale) et NF C 15-100 (française)

Recommandations pour prévenir le **contact indirect** :

- Schéma de Liaison à la Terre (SLT) : TT, TN ou IT
- Masses équipotentielles (mise à la terre ou au neutre)
- Disjoncteur différentiel
- Isolation (classe II)

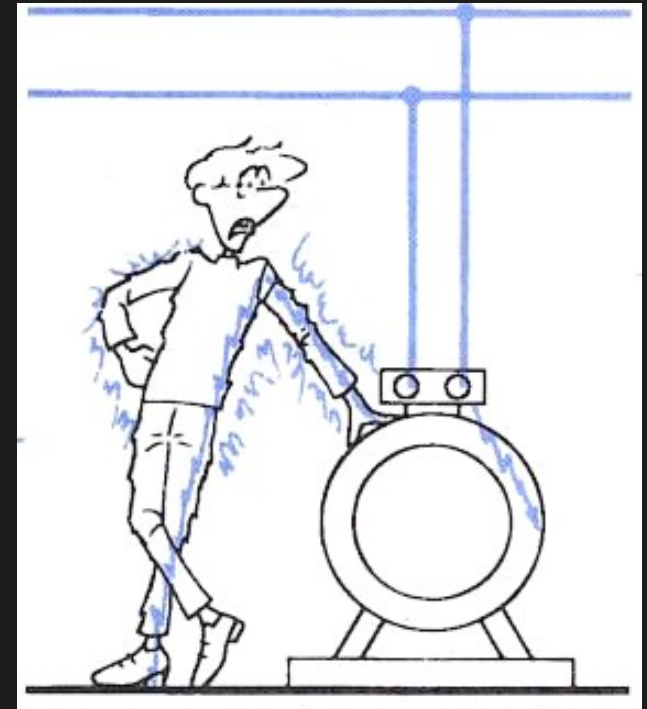
Les trois premiers points se basent sur un conducteur de terre → sujet du chapitre.




La « **terre** » tient son nom du sol, dans lequel est physiquement branché un conducteur. Le sol est considéré comme un parfait conducteur (sauf sol aride) et par convention **son potentiel est défini à 0 V** (un peu comme le niveau de la mer est l'altitude 0 m).


Il ne doit être confondu ni avec le neutre ni avec la masse :

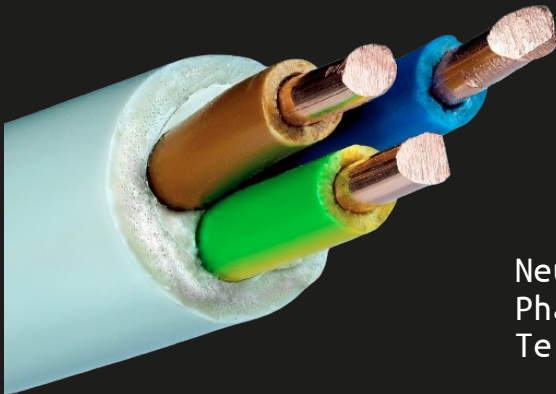même si par convention tous ces points sont au même potentiel, le fil de terre n'est pas censé transporter d'électricité en fonctionnement normal mais **assure un rôle de sécurité des biens et des personnes**.



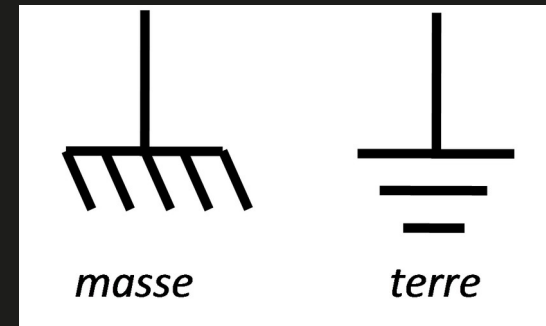Neutre : en bleu  
Phase : en rouge, marron ou noir  
Terre : en rayé vert-jaune



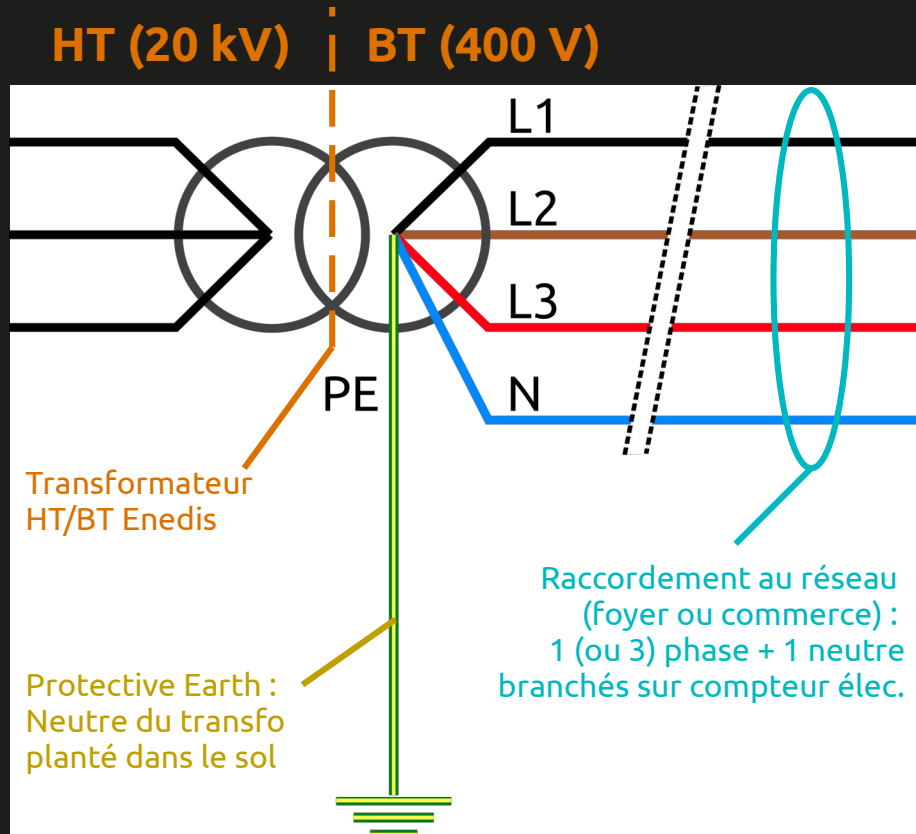

Le potentiel de terre est créé par le réseau de distribution.

Côté HT (20 kV), trois conducteurs de phase

Côté BT (400 V), trois conducteurs de phase + 1 conducteur de neutre.


Le neutre est « créé » à partir du point milieu du secondaire du transformateur.

Tous les transformateurs Enedis relient le neutre en sortie du transformateur à la terre (Protective Earth).
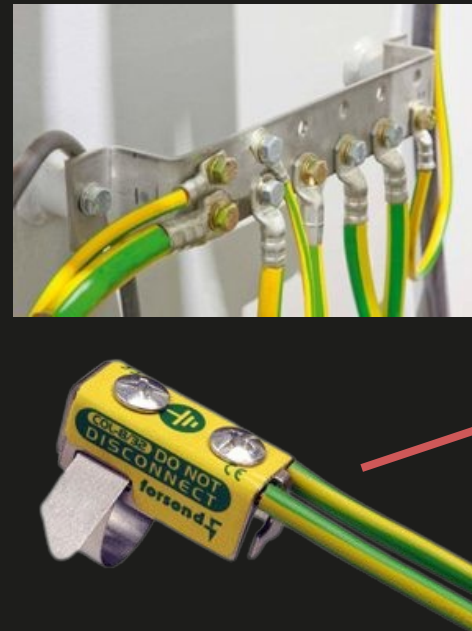
## Potentiel de terre – Côté consommateur

Côté installation domestique, toutes les masses sont reliées à la terre : c'est ce qu'on appelle la **liaison équipotentielle**.

Les masses reliées à la terre comprennent non seulement les carcasses métalliques des appareils électriques, mais également tout ce qui est métallique (chauffage, plomberie, structure du bâtiment, ...).






Comme le neutre est relié à la terre par Enedis, ces deux fils sont au même potentiel.

La terre et le neutre ont donc un potentiel de 0 V.

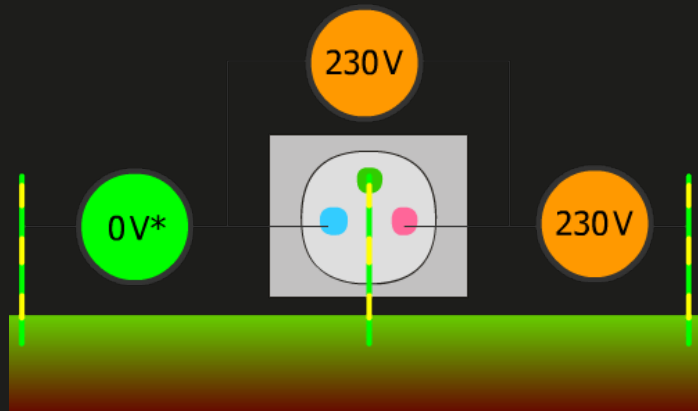
La phase tourne à une tension alternative de 230 V par rapport au neutre et à la terre.



Les tournevis testeur de tension utilisent la terre pour fonctionner. Si la pointe est reliée à la phase, un courant circule à travers le tournevis puis l'utilisateur jusqu'à la terre et allume la LED. Le courant est limité par une résistance de 1 MΩ.
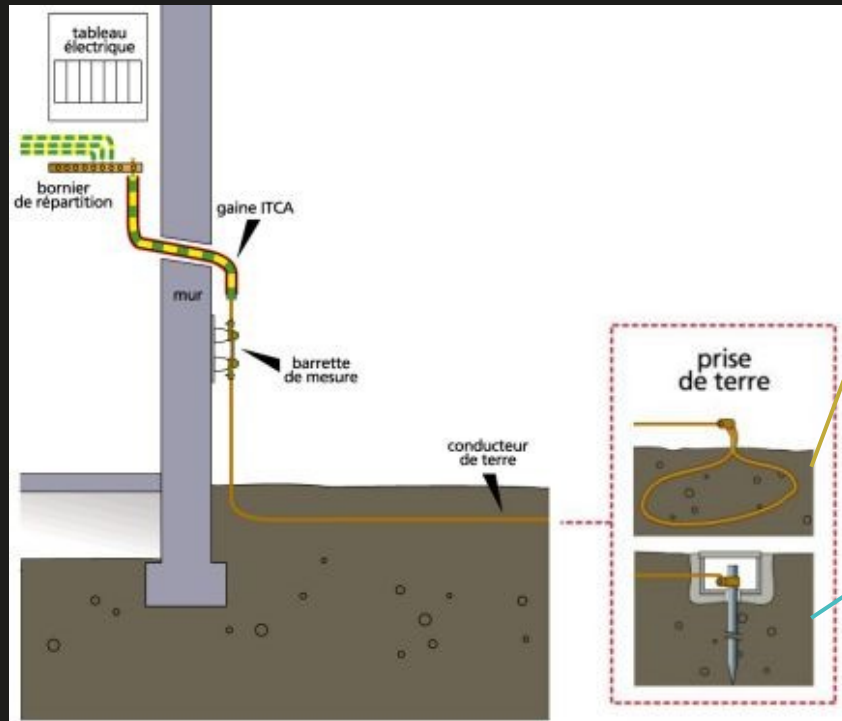
## Qualité de la prise de terre


La qualité de la prise de terre joue un rôle essentiel dans la protection des personnes contre le risque électrique, elle ne devra pas dépasser quelques dizaines d'Ohm.



Boucle de terre pour bâtiments récents.



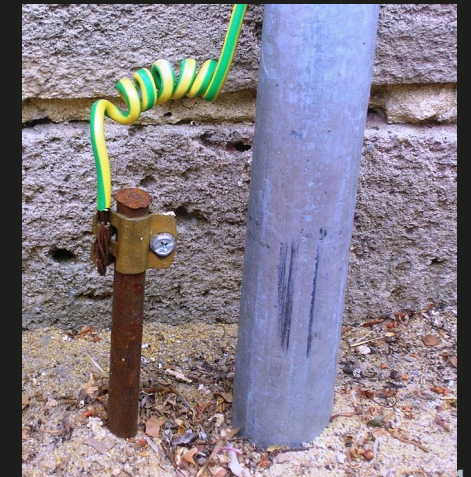Puits de terre voire piquet de terre pour bâtiments anciens.




Évidemment la résistance de la prise de terre dépendra de sa forme, de son implantation dans le terrain ainsi que de la nature du sol.

CONSTITUTION DE LA PRISE DE TERRE	NATURE DU TERRAIN		
	ARABLES GRAS REMBLAIS HUMIDES	ARABLES MAIGRES REMBLAIS GROSSIERS	PIERREUX SECS SABLE SEC
<b>MAISON INDIVIDUELLE 8 x 7m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boucle à fond de fouille</li> <li>• 1 piquet vertical de 2 m</li> <li>• 4 piquets verticaux (un à chaque angle)</li> <li>• 1 tranchée de 10 m</li> </ul>	$\Omega$ 3 à 10 6 à 75 2 à 18 8 à 30	$\Omega$ 30 à 60 220 à 300 60 à 120 90 à 120	$\Omega$ 100 à 200 750 à 1500 220 à 450 300 à 600
<b>IMMEUBLE COLLECTIF 10 x 40 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• boucle à fond de fouille</li> <li>• 10 piquets verticaux de 2 m régulièrement répartis à la périphérie</li> </ul>	1 à 3 3 à 8	10 à 20 23 à 45	50 à 100 120 à 220
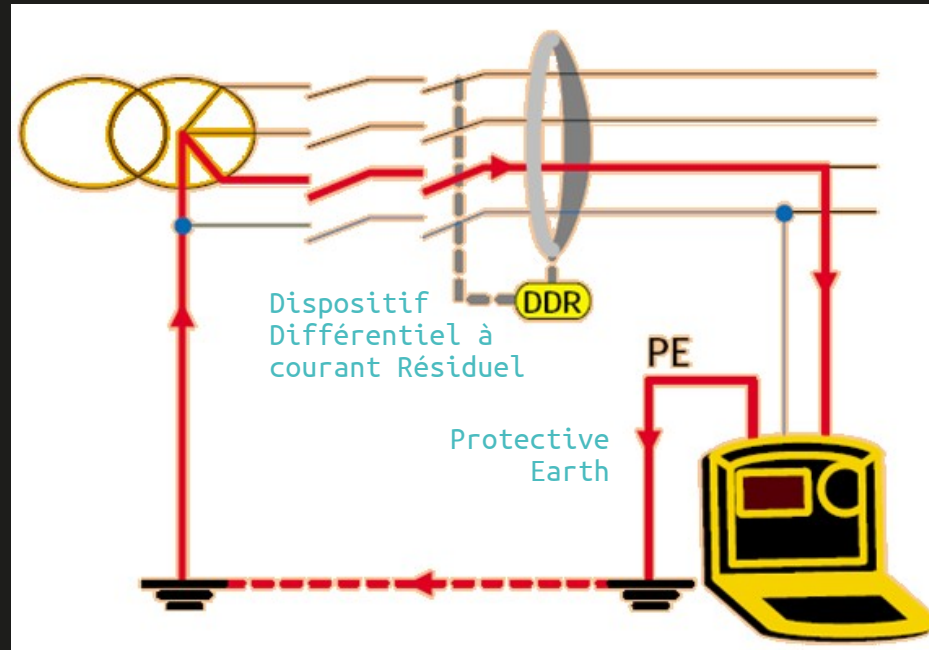
## Résistance de terre

La résistance de terre peut être mesurée avec une « mesure de boucle », en se raccordant tout simplement au réseau d'alimentation.

Comme un ohmmètre classique, l'appareil mesure le courant et en déduit la résistance.



# SCHÉMAS DE LIAISON DE MISE À LA TERRE

Ou régimes de neutre




# SCHÉMAS DE LIAISON DE MISE À LA TERRE
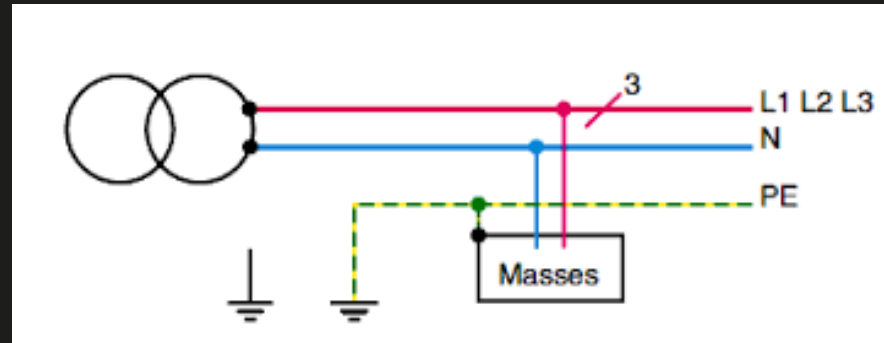
## Les deux conducteurs mis à la terre

Dans l'installation électrique, la mise à la terre concerne deux conducteurs :

- Le **NEUTRE** du générateur, qui est un **conducteur actif**
- La **MASSE** du récepteur, qui est un **conducteur passif**




PE :  
Protective Earth  
(fil de terre)


Deux lettres permettent d'identifier Les systèmes de liaison de mise à la terre :

- La première lettre indique la liaison du **NEUTRE** par rapport à la terre
- La deuxième lettre indique la liaison de la **MASSE** par rapport à la terre

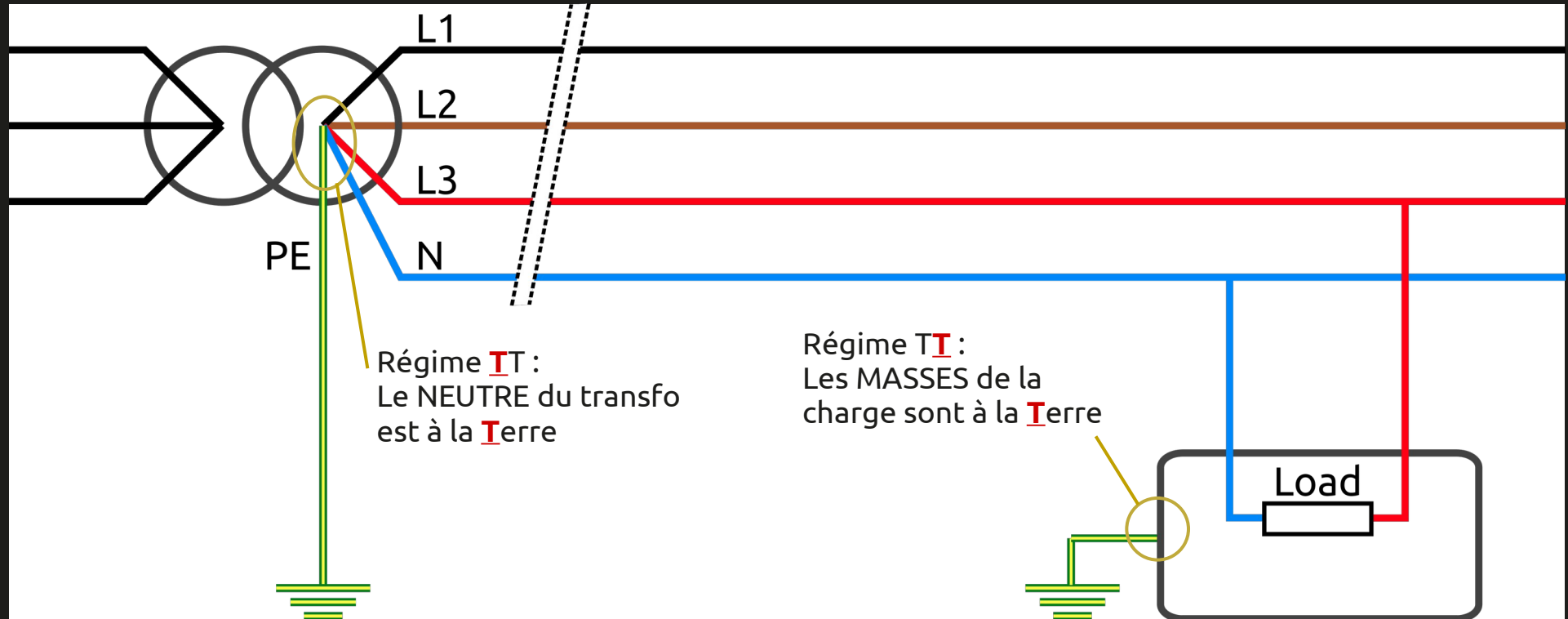Le régime TT est celui le plus largement répandu (hors industries)



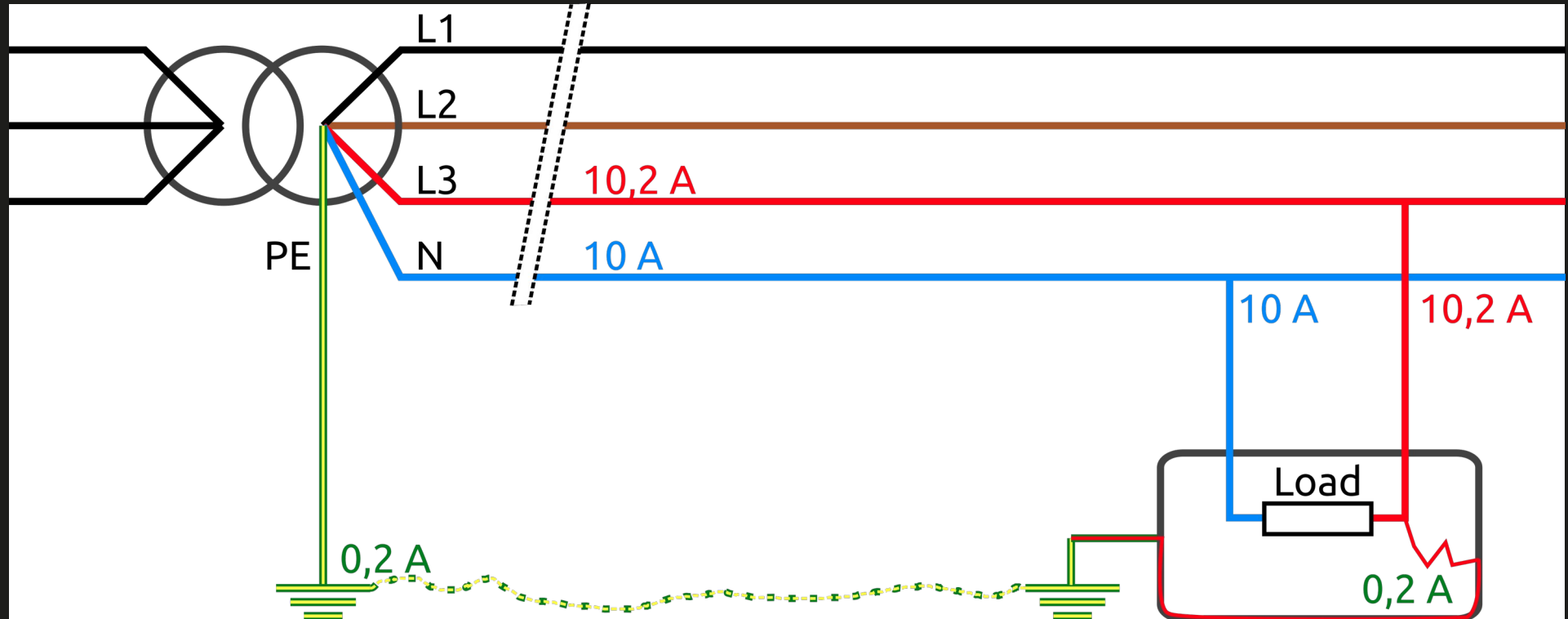
En cas de **défaut d'isolement**, un courant circule dans la terre (dans le sol).




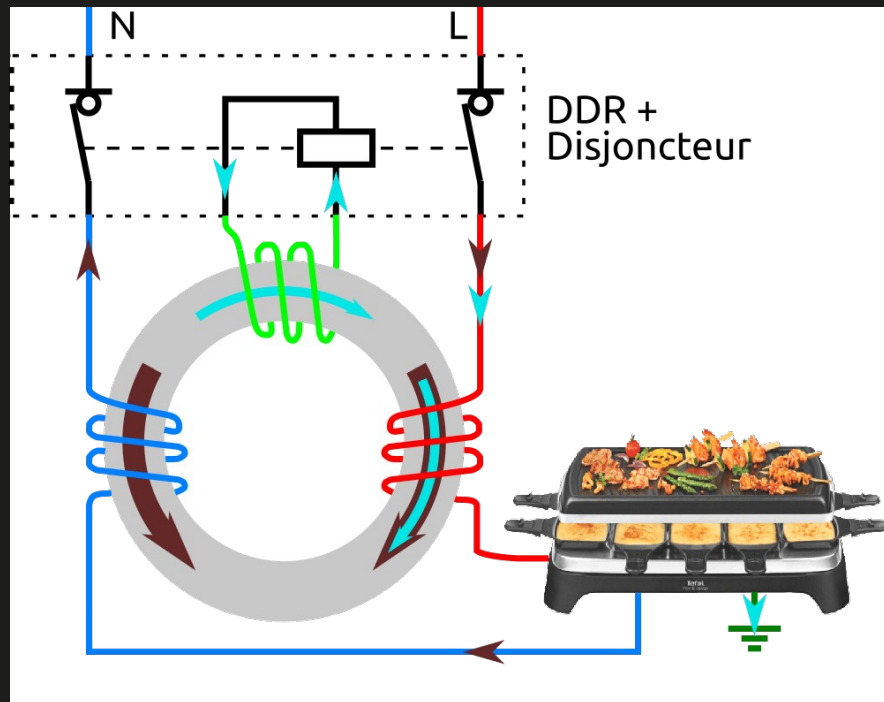
## Régime TT – Disjoncteur différentiel

Pour détecter le défaut d'isolement, on utilise un **DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel)**. Associé à un disjoncteur, ils forment ce qu'on appelle vulgairement un **disjoncteur différentiel**.



En temps normal, le tore magnétique voit deux flux magnétiques équilibrés, qui s'annulent au niveau de la bobine de mesure du DDR.

Quand une partie du courant de phase s'évacue par la terre, un déséquilibre magnétique est relevé par le DDR.


Si ce déséquilibre est trop important, les interrupteurs pilotés par le DDR sont ouverts automatiquement.

La sensibilité du DDR est calculée en fonction de la tension apparue au niveau du défaut.

En électricité domestique, le différentiel général est sensible à 500 mA, les autres à 30 mA.
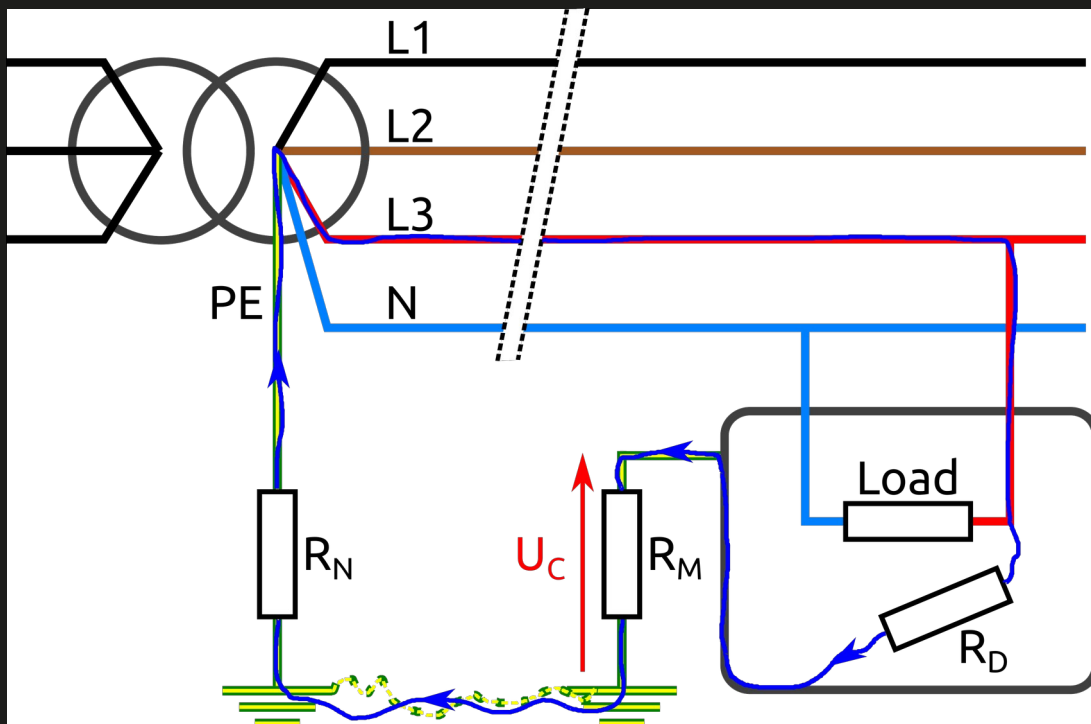
## Régime TT – Tension de contact

La sensibilité du DDR est calculée à partir de la **tension de contact  $U_c$**  : c'est la tension que subirait une personne en contact avec les masses métalliques par contact indirect.



$R_D$  : Résistance du défaut ( $0 \Omega$  si court-circuit franc, sinon pas négligeable)

$R_M$  : Résistance des masses métalliques jusqu'à la prise de terre

$R_N$  : Résistance entre le neutre du transfo et la prise de terre

$U_c$  : Tension de contact (ddp masse-terre)

$V$  : Tension simple efficace (230 V)

$I_D$  : Intensité du courant de défaut

## Régime TT – Tension de contact

La sensibilité du DDR est calculée à partir de la **tension de contact  $U_C$**  : c'est la tension que subirait une personne en contact avec les masses métalliques par contact indirect.

À partir du schéma précédent, on obtient le courant de défaut :

$$I_D = \frac{V}{R_M + R_N + R_D}$$

Il s'agit du courant mesuré par le DDR

Puis la tension de contact  $U_C$  :

$$U_C = I_D \times R_M$$

C'est la tension masse-terre

La norme NF C 15-100 impose une tension limite  $U_L$  à ne pas dépasser :

$$U_C < U_L$$

En local sec :  $U_L = 50 \text{ V}$

En local humide :  $U_L = 25 \text{ V}$


Il faut donc limiter la sensibilité  $I_{\Delta N}$  du DDR à :

$$I_{\Delta N} < \frac{U_L}{R_M}$$

En pratique, un disjoncteur différentiel se doit de couper pour  $0.5 \times I_{\Delta N} \leq I_D \leq I_{\Delta N}$

# SCHÉMAS DE LIAISON DE MISE À LA TERRE

## Régime TT – Disjoncteur différentiel

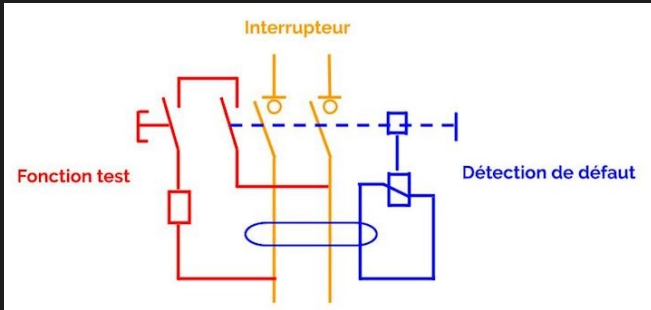

Symbole du disjoncteur différentiel

Disjoncteur différentiel général (500 mA)

Association différentiel et disjoncteurs



Disjoncteur différentiel domestique 30 mA

Schéma :  
DDR, test,  
Disj. Magn.-Therm.

Sensibilité :  
30 mA


Bouton de  
test DDR

Pouvoir de  
coupure :  
3000 A

Calibre :  
16A, courbe C

DDR

Disjoncteur

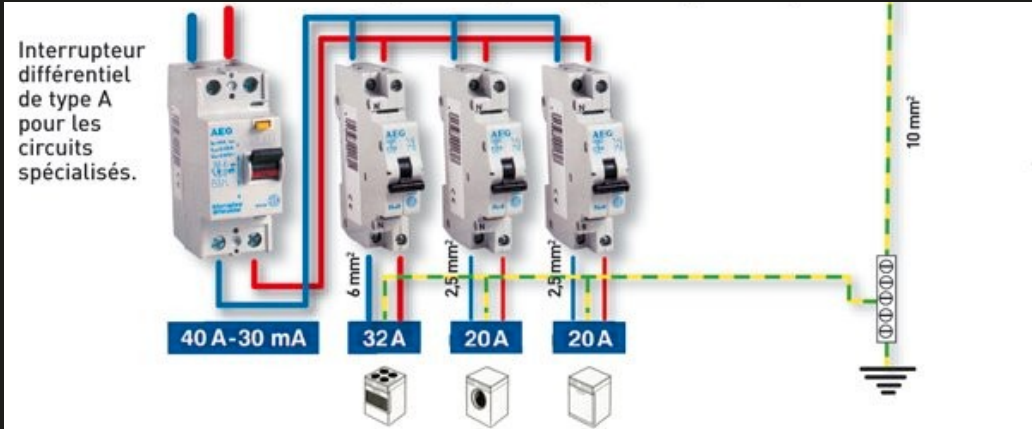

## Régime TN-S et TN-C


Dans le cas de sol arides ou rocheux, la résistance de terre n'est plus négligeable et le sol ne peut plus remplir le rôle de conducteur de sécurité.

Il est alors possible d'opter pour un régime de neutre TN, qui **transporte un conducteur de terre sur les lignes électriques** au même titre que les phases et le neutre.

Dans le régime **TN-C**, le câble de neutre et le câble de terre sont Communs, il y a donc 4 fils transportés sur cette partie du réseau électrique


Dans le régime **TN-S**, le câble de neutre et le câble de terre sont Séparés. Il y a donc 5 fils transportés sur cette partie du réseau électrique.

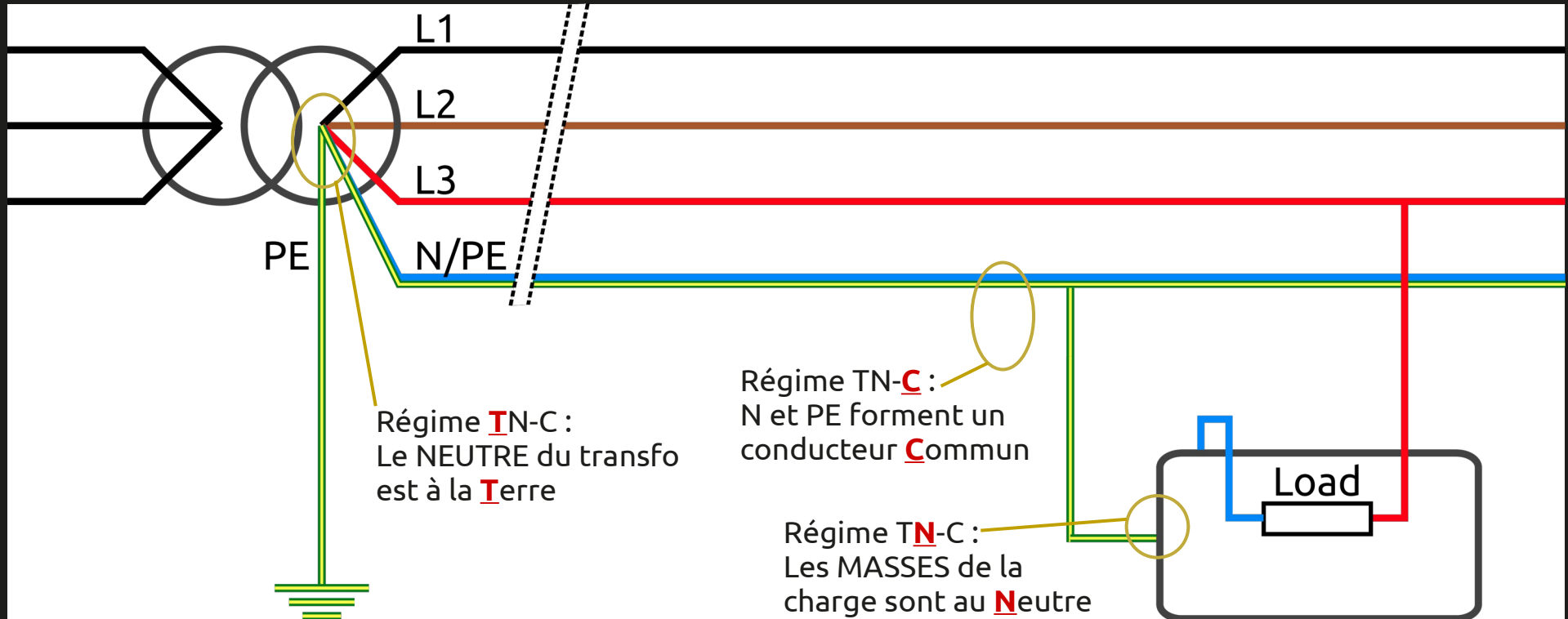Le régime TN-C fait apparaître un câble nommé **PEN** (*Protective Earth and Neutral*).


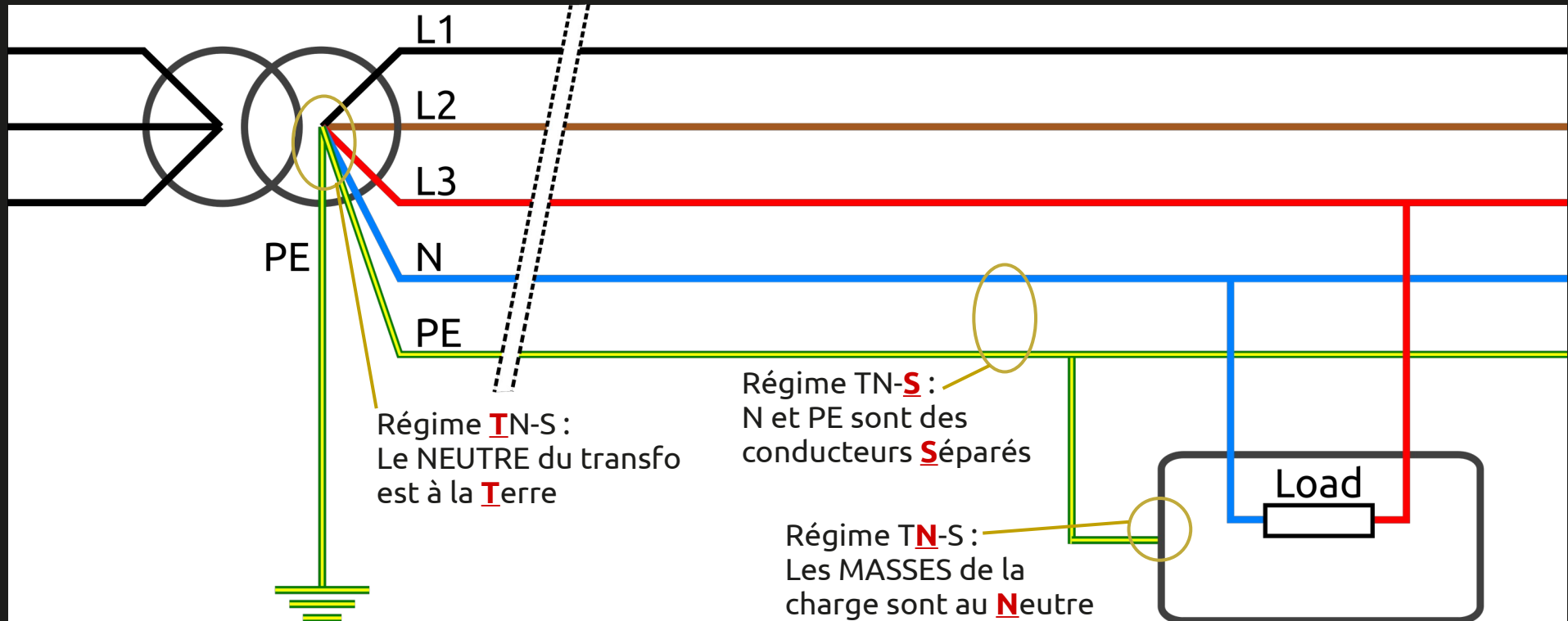
## Régime TN-S et TN-C

Le régime TN-S utilise un cinquième conducteur sur les lignes de distribution.



## Régime TN-S et TN-C

Dans le cas du régime TN-C et TN-S, un défaut d'isolement se traduit par l'apparition d'un court-circuit, donc un fort courant circulant dans la phase et le conducteur PEN/PE.

C'est donc la partie magnétique des disjoncteurs qui coupera le circuit et qui protégera les personnes !

Il faudra alors calculer le courant de court-circuit  $I_{CC}$ , et s'assurer que celui-ci dépassera toujours le seuil de déclenchement du disjoncteur.

Si ce n'est pas le cas, on peut toujours :

- augmenter la section des conducteurs ( $R_L$  et  $R_{PE} \searrow$ , donc  $I_{CC} \nearrow$ )
- diminuer le seuil de déclenchement du disjoncteur en utilisant un disjoncteur configurable

Le courant de défaut étant élevé, ce régime est interdit lors des risques d'explosion.



## Différences TN-C et TN-S


Une installation en TN-S coûte cher puisqu'un nouveau conducteur doit être tiré sur toutes la longueur de transport des lignes électriques.

On ne l'utilise que quand il est impossible d'utiliser le TN-C :

- D'un point de vue légal, il est interdit d'utiliser le TN-C lorsque la section des conducteurs est inférieure à  $10 \text{ mm}^2$  pour du cuivre ou  $16 \text{ mm}^2$  pour de l'aluminium
- Si les câbles sont trop longs en TN-C, la résistance de la ligne augmente et la valeur de courant de court-circuit diminue, augmentant ainsi le temps de déclenchement du dispositif de sécurité


Dans le cas du régime TN-S, il est également possible d'utiliser un DDR si les câbles sont longs. Mais le bon calibrage du disjoncteur magnétique reste de mise.

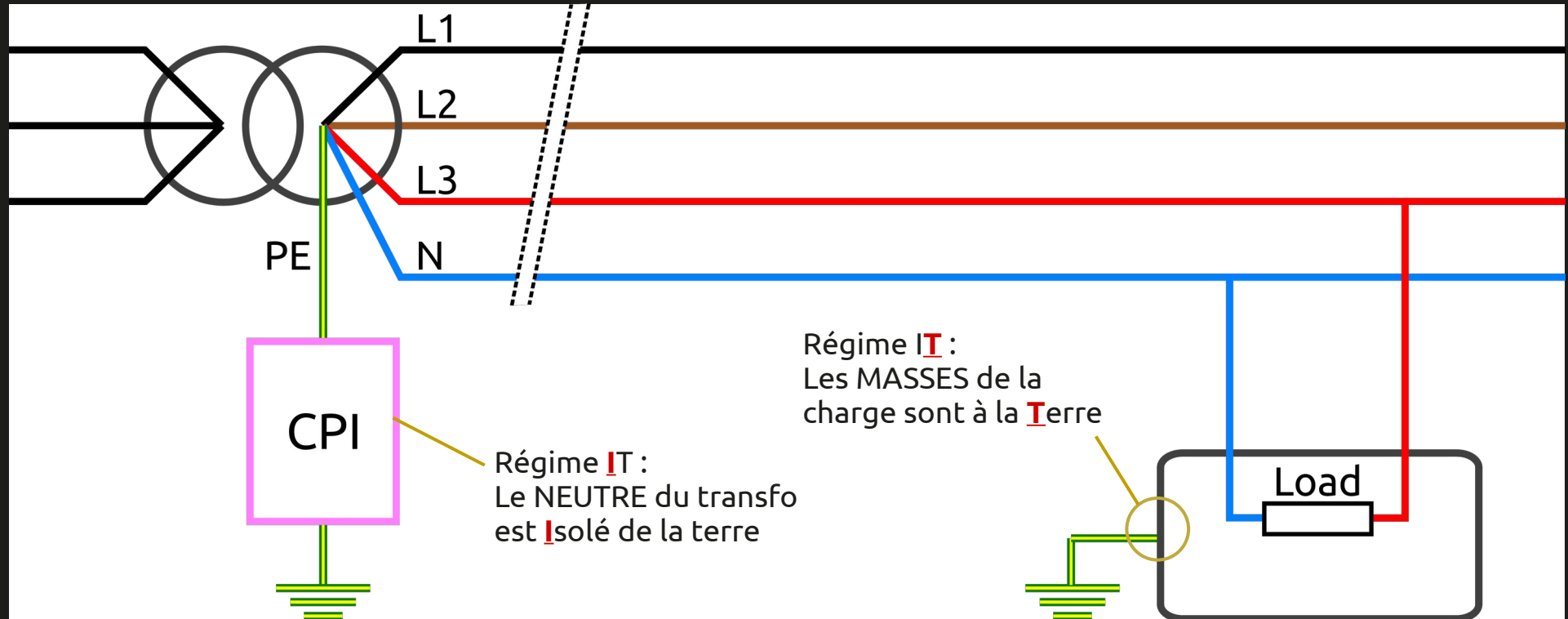En régime IT, le neutre du transformateur est **artificiellement isolé de la terre**.


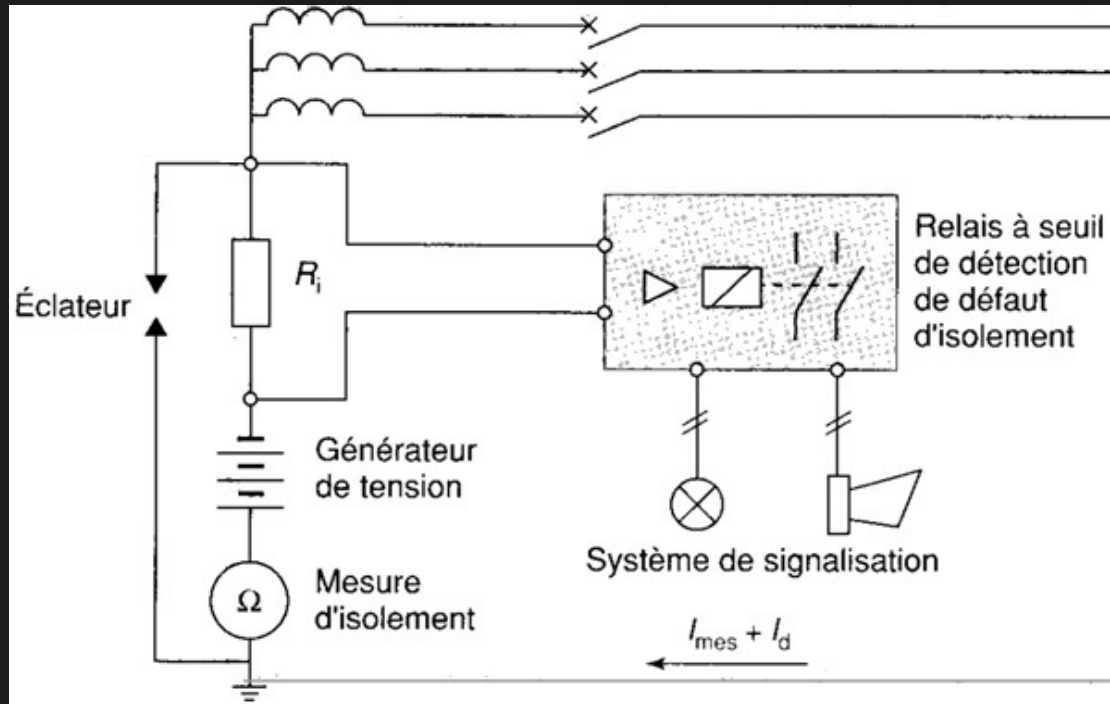
## Régime IT - CPI

Le **CPI (Contrôleur Permanent d'Isolément)** mesure la résistance entre le neutre du transfo et la terre. Pour cela, il impose une tension continue aux bornes de cette résistance et mesure le courant qui y circule.



Valeur de la  
résistance  
d'isolement

Réglage  
du seuil



## Régime IT – Défauts

### En cas d'un premier défaut d'isolement (ex : Ph1 et masse)

- Courant de défaut et tension de contact faibles (car forte résistance neutre-terre) → absence de danger
- Aucun déclenchement n'est donc nécessaire, mais la signalisation est obligatoire

### En cas d'un nouveau défaut (ex : Ph2 et masse) et premier défaut non réparé

- On se retrouve maintenant en présence d'un court-circuit franc entre deux phases !
- La coupure du circuit d'alimentation est maintenant impérative

Selon si les masses des appareils sont interconnectées ou non, l'apparition de deux défauts nous emmène en régime TN ou TT (respectivement) :

La protection se fait donc par disjoncteur magnétique ET par disjoncteur différentiel.


## Régime IT – Défauts

Dès l'apparition d'un premier défaut, il faut donc le résoudre avec qu'un deuxième n'arrive, sinon la continuité de service n'est plus assurée.

Pour localiser un défaut, on injecte un courant basse fréquence (10 Hz) dans l'installation.



Il ne reste plus qu'à détecter là où il passe.

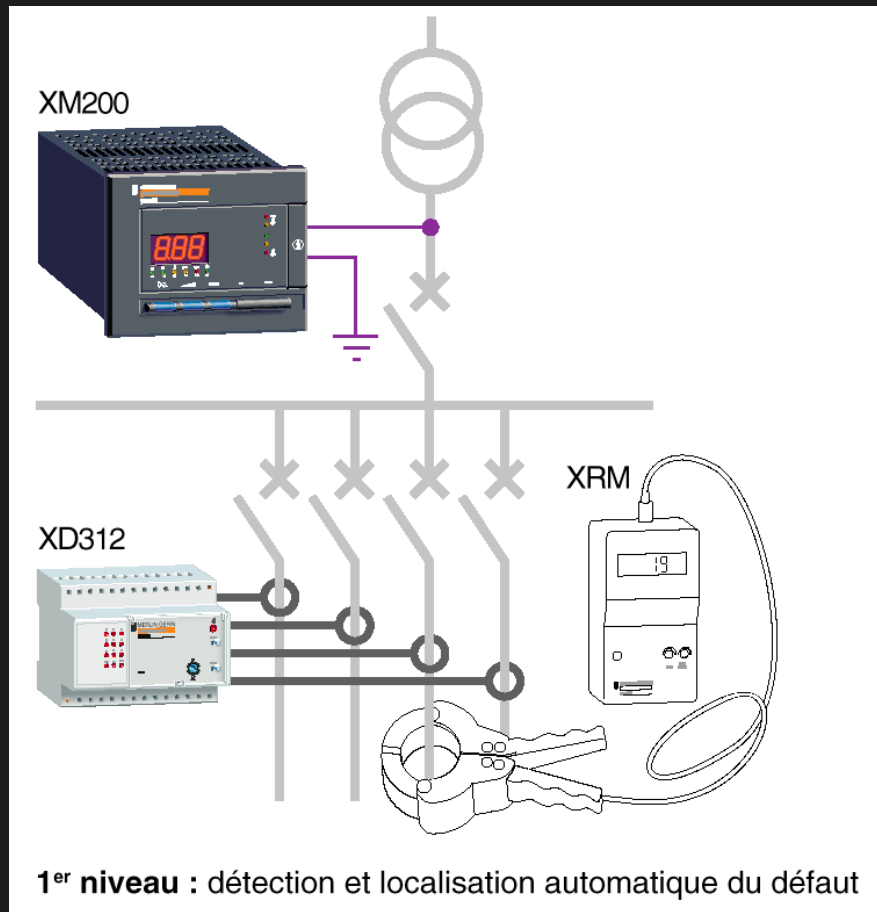L'avantage est d'assurer une continuité de service, puisque la seule alternative serait d'ouvrir chaque départ pour retrouver le défaut !


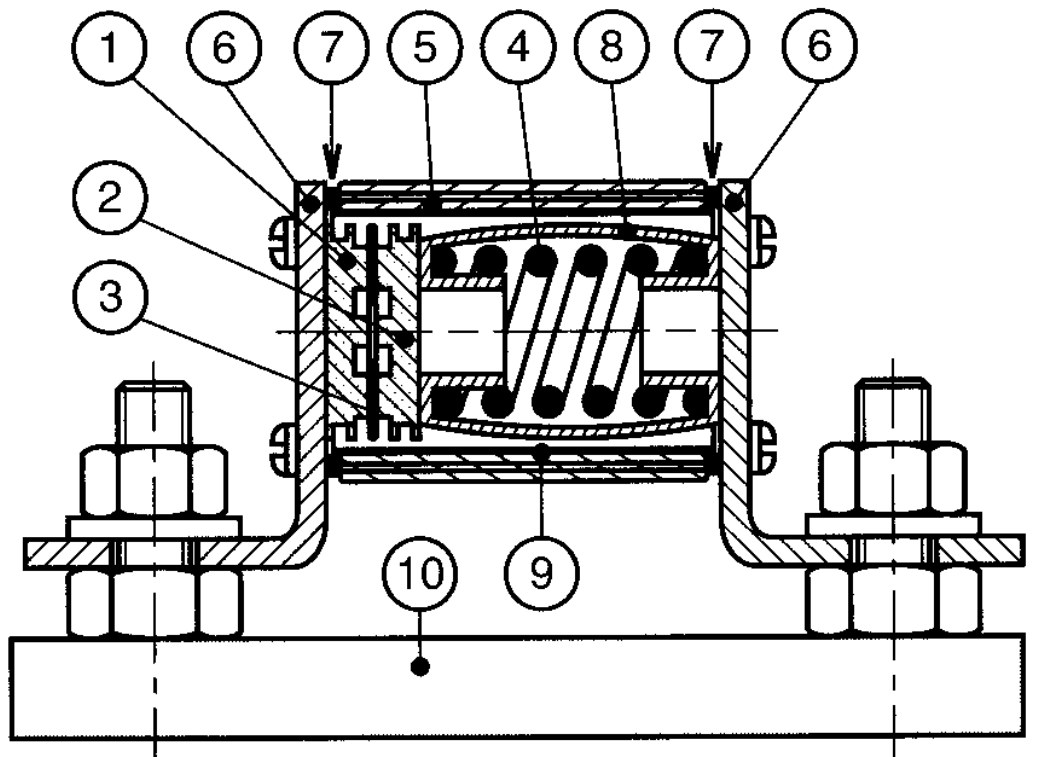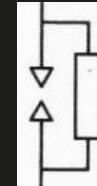
## Régime IT – Para-surtenseur

Toujours dans l'optique d'assurer la continuité de service, le CPI contient un para-foudre.





### Légende

- 1,2. Électrodes
- 3. Anneau isolant
- 4. Ressort
- 5. Enveloppe stéatite
- 6. Équerres de raccordement
- 7. Joints d'étanchéité
- 8. Tresse conductrice
- 9. Fourreau de protection
- 10. Socle isolant
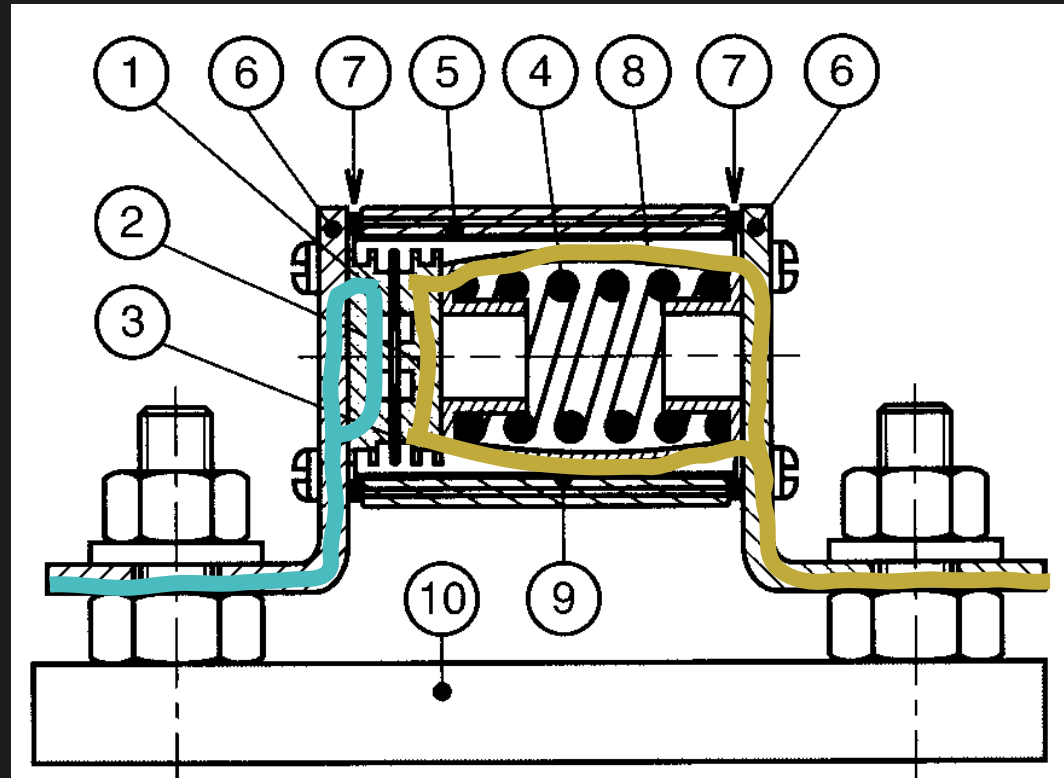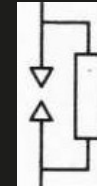
## Régime IT – Para-surtenseur

Toujours dans l'optique d'assurer la continuité de service, le CPI contient un para-foudre.



En cas de surtension :

- Arc entre les électrodes (1) et (2)
- Destruction de l'isolant (3)
- Le ressort (4) presse les deux électrodes l'une contre l'autre

Les deux électrodes sont connectées, donc le Neutre est relié à la terre → Régime TT

Le CPI signale ce défaut, il faudra alors changer le para-foudre.

## Régime IT – Para-surtenseur

Le régime de neutre IT permet d'assurer une continuité de service en cas de défaut d'isolement et en cas de surtension (ex : foudre).

Cependant, ceci impose d'avoir son propre transformateur HT/BT puisque tous les transformateurs HT/BT gérés par Enedis sont reliés à la terre.

C'est donc un schéma de mise à la terre utilisé par les industriels ou les lieux pour lesquels l'alimentation électrique est un besoin vital, comme les hôpitaux.



## Comparaison des régimes de neutre

### Régime TT :

Utilisé pour protéger les personnes des contacts indirects dans les **installations domestiques et tertiaires** car simple à mettre en œuvre, notamment pour étendre une installation existante. Le principal défaut étant le coût des **DDR (Dispositifs Différentiel à courant Résiduel)** à installer.

### Régime TN :

Utilisé quand le sol n'est pas assez conducteur OU pour les industriels car moins cher, mais **la protection doit être dimensionnée sur mesure** (et donc ré-adaptée en cas d'extension de l'installation). La protection se fait grâce à la **partie magnétique d'un disjoncteur** (et non avec un DDR).

### Régime IT :

Utilisé par les industriels lorsque la **continuité de service est un impératif**. Il s'agit du régime le plus robuste (fonctionne toujours malgré une surtension ou une défaut) mais aussi du plus cher à mettre en œuvre : détection avec un **CPI (Contrôleur Permanent d'Isolément)** et protection avec **disjoncteurs ET différentiels**.

	TT	TN-C	TN-S	IT
<b>Sécurité des personnes</b>	<b>Bien</b> Disjoncteur différentiel obligatoire	<b>Bien</b> Être vigilants et assurer la continuité du conducteur PE lors d'extension d'installation		
<b>Sécurité des biens</b>  Risques d'incendie  Risques pour les matériels	<b>Bien</b>	<b>Mauvais</b>  Courants très élevés dans le conducteur PEN pouvant être > kA  Interdit dans les locaux à risque	<b>Mauvais</b>  Protection différentielle 500 mA	<b>Bien</b>  Recommandé en sécurité intrinsèque car pas d'arc électrique
<b>Disponibilité de l'énergie</b>	<b>Bien</b>	<b>Bien</b>	<b>Bien</b>	<b>Très bien</b>
<b>Comportement en «CEM»</b>	<b>Bien</b>  Le PE n'est plus une référence de potentiel unique pour l'installation  - Parafoudres à prévoir (distribution aérienne) - Nécessite la gestion des équipements à courants de fuite élevés situés en aval des protections différentielles	<b>Mauvais</b>  Circulation de courants perturbateurs dans les masses  Rayonnement de perturbations «CEM» par le PE. A déconseiller si générateur d'harmonique dans l'installation	<b>Très bien</b>  - Nécessite la gestion des équipements à courant de fuite élevés situés en aval des protections différentielles - Courants de défaut importants dans le PE (perturbations induites) - 1 seule terre	<b>Mauvais</b>  <b>Incompatibilité avec l'utilisation de filtre de mode commun.</b>  - Il peut être nécessaire de fragmenter l'installation pour réduire la longueur des câbles et limiter les courants de fuite. - Schéma TN au 2ème défaut



Dimitri Boudier – PRAG ENSICAEN  
[dimitri.boudier@ensicaen.fr](mailto:dimitri.boudier@ensicaen.fr)

Avec l'aide précieuse de :

- Ahmed Aouchar (ex-PRAG ENSICAEN)



Except where otherwise noted, this work is licensed under  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>